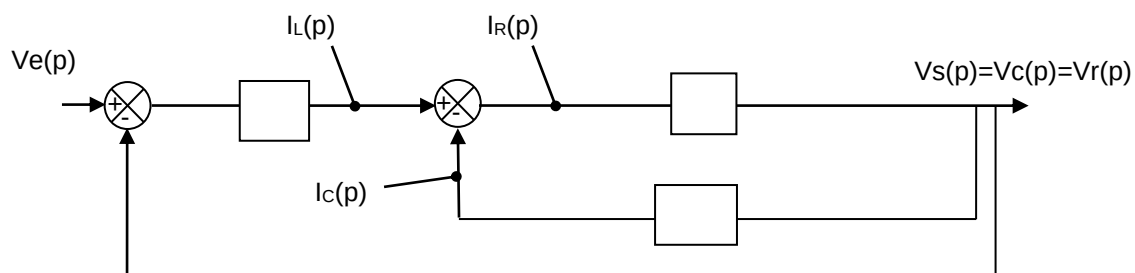


### Ex 1 : Modélisation d'un circuit électrique :

**Q2** : Architecture du schéma-bloc modélisant le système :



### Ex 2 : Modélisation d'un montage mécanique :

**Q2** : Architecture du schéma-bloc modélisant le système :

